



dr inż. Piotr Ptak

Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Podstaw Elektroniki

A-303, pptak@prz.edu.pl, tel. 178651113 konsultacje: pn. – cz. 11-12



Plan wykładu



- 1. Wprowadzenie. Rezystor, kondensator, cewka.
- 2. Fizyka półprzewodników, złącze p-n.
- 3. Dioda prostownicza, zastosowania.
- 4. Dioda stabilizacyjna, stabilizator.
- 5. Pozostałe rodzaje diod, zastosowania.
- 6. Tranzystor bipolarny.
- 7. Układy polaryzacji tranzystorów bipolarnych.
- 8. Tranzystor bipolarny modele.
- 9. Tranzystor JFET.
- 10. Tranzystory MOS.
- 11. Układy polaryzacji tranzystorów polowych.
- 12. Elementy przełączające.
- 13. Elementy optoelektroniczne.
- 14. Praca impulsowa diody i tranzystora.
- 15. Zastosowania tranzystorów.



Organizacja przedmiotu



Karta przedmiotu!

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład	_
Ćwiczenia	Na podstawie ocen ze sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa	= ocena z ćwiczeń

Elementy elektroniczne I - wstęp

3



Literatura



Literatura podstawowa:

- 1. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, 1985
- A. Kusy, Podstawy elektroniki, Cz.I. Przyrządy półprzewodnikowe, Wydawnictwa Uczelniane PRz,
- 3. J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, 2003
- 4. P. Horowitz , W. Hill, Sztuka elektroniki. Część 1 i Część 2, WKŁ, 2006
- 5. A. W. Stadler, A. Kolek, Elektronika. Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza PRz, 2005

Literatura uzupełniająca:


- 1. Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne. Cześć I. Układy analogowe liniowe, WNT, 1997
- 2. A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, 2006
- 3. Noty katalogowe, http://www.datasheetcatalog.com/,
- 4. Z. Bielecki, A. Rogalski, Detekcja sygnałów optycznych, WNT, 2001
- Bart Van Zeghbroeck, Principles on semiconductor devices, http://ecee.colorado.edu/~bart/book/,
- 6. Gábor Harsányi, MemsEdu an e-learning material, http://www.ett.bme.hu/memsedu/,
- 7. Saburo Muroga, Projektowanie układów VLSI, WNT, 1986

Materiały dydaktyczne – wykład - plan wykładu lub prezentacje w plikach pdf.

Elementy elektroniczne I - wstęp





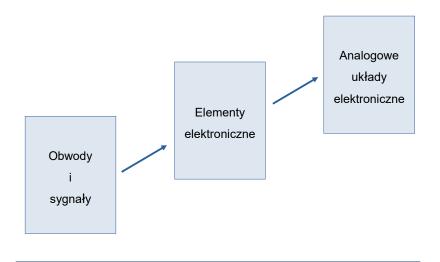

Elementy elektroniczne I - wstęp

5



Elektronika



Elektronika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z dającym się sterować ruchem elektronów.

(słownik języka polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/)

Swój rozwój elektronika zawdzięcza badaniom w różnych dziedzinach nauki, głównie fizyce (elektromagnetyzm, fizyka ciała stałego – szczególnie półprzewodniki) i matematyce (modele matematyczne obwodów i sygnałów).

(https://pl.wikipedia.org)

Elementy elektroniczne I - wstęp





Element – część składowa jakiejś całości

Przyrząd – urządzenie techniczne służące do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych (słownik języka polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/)

element ? przyrząd elektroniczny

Elementy elektroniczne I - wstęp

7



Elementy elektroniczne



Element elektroniczny

Najprostsza część układu elektronicznego o jednej, dominującej funkcji: przewodzi prąd, wytwarza energię elektryczną kosztem innego rodzaju energii, rozprasza energię czy ją magazynuje. Element elektroniczny stanowi konstrukcyjną całość.

Przyrząd elektroniczny

Funkcjonalny składnik układu elektronicznego, często składa się z kilku elementów, ale pełni jedną, określoną funkcję w większym układzie.

Elementy elektroniczne I - wstęp





układ

- uporządkowany według określonych zasad lub właściwości szereg przedmiotów, zdarzeń itp.; też: sposób uporządkowania lub rozmieszczenia czegoś
- 2. całość składająca się z powiązanych wzajemnie elementów
- 3. zespół części lub mechanizmów w maszynie albo urządzeniu wykonujący określoną pracę

(słownik języka polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/)

Układ elektroniczny

Zbiór przyrządów i/lub elementów elektronicznych połączonych elektrycznie tak, aby realizowały określoną funkcję, *np. stabilizacja napięcie lub prądu, wzmacnianie, generacja, itd.*

Układy elektroniczne są opisywane za pomocą schematów elektrycznych (elektronicznych, ideowych), na których w formie graficznej pokazano jak mają zostać połączone poszczególne elementy.

Elementy elektroniczne I - wstęp

a




Elementy elektroniczne





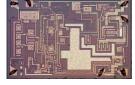Wzmacniacz operacyjny 741 w obudowie TO-99 (przyrząd elektroniczny)






Układ scalony wzmacniacza 741 (układ elektroniczny)


http://www.righto.com/





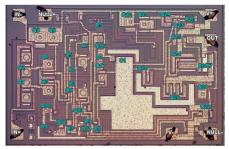

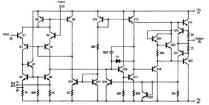Układ scalony wzmacniacza 741 (układ elektroniczny) zawiera elementy elektroniczne



Schemat elektroniczny wzmacniacza 741 – pokazuje sposób połączenia poszczególnych elementów elektronicznych

http://www.righto.com/

Elementy elektroniczne I - wstęp


11




Elementy elektroniczne



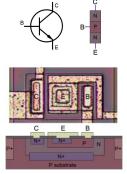Elementy elektroniczne w układzie scalonym wzmacniacza operacyjnego 741



Tranzystor bipolarny npn

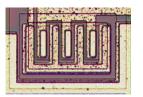

Tranzystor bipolarny pnp






rezystory

http://www.righto.com/

Elementy elektroniczne I - wstęp






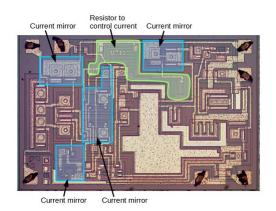

Układ scalony wzmacniacza 741 (układ elektroniczny)

Lustro prądowe (przyrząd elektroniczny)



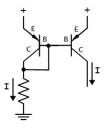

http://www.righto.com/


Elementy elektroniczne I - wstęp

13




Elementy elektroniczne



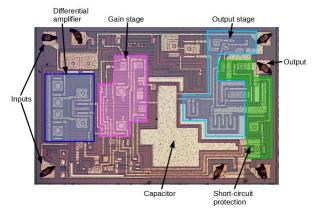

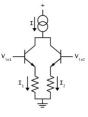Wzmacniacz różnicowy (przyrząd elektroniczny)



Schemat blokowy wzmacniacza 741

http://www.righto.com/

Elementy elektroniczne I - wstęp





urządzenie

 mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności

(słownik języka polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/)

Urządzenie elektroniczne

Zbiór układów elektronicznych odpowiednio ze sobą połączonych, stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów i mający własności użytkowe, np. telewizor, odtwarzacz CD, komputer, itd.


Elementy elektroniczne I - wstęp

15



Elementy elektroniczne



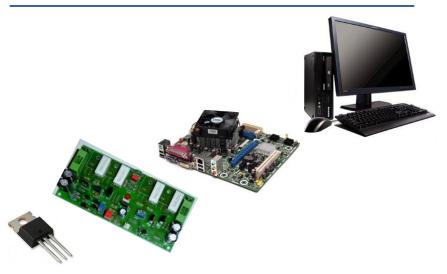

Elementy elektroniczne I - wstęp



Podział elementów elektronicznych



Elementy elektroniczne



Bierne

Rezystor Kondensator Cewka Dioda

Aktywne

Lampa elektronowa Tranzystor bipolarny Tranzystor polowy Tyrystor

Elementy elektroniczne I - wstęp